

USBX-I2219/LANX-I2219 応用例

豊光社電流パルスセンサ接続例

□ はじめに

本資料は弊社製品「USBX-I2219」、「LANX-I2219」（以下、弊社製品）と株式会社豊光社製クランプ式電流パルスセンサ「HPC-3.5mA-OC」との接続例です。電力メーターのパルス信号などを弊社製品のパルスカウンタに取り込むことができます。

□ 接続例

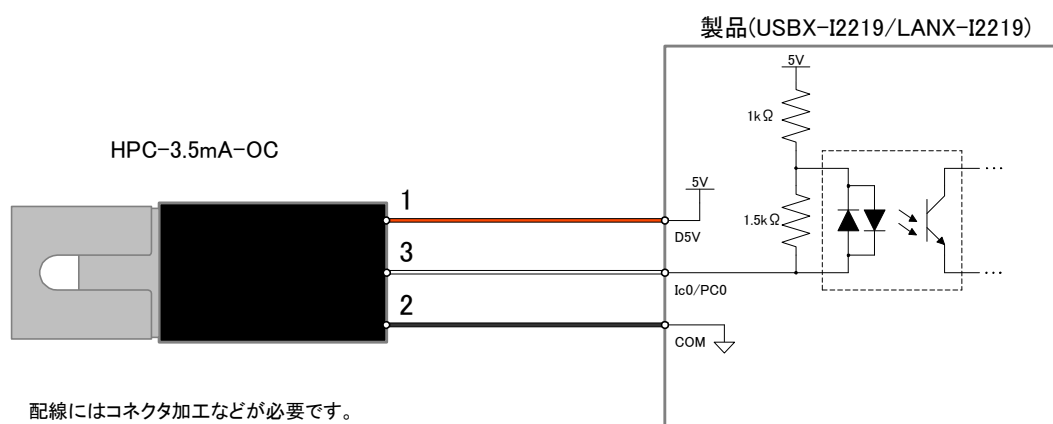


図1 接続例

□ 動作確認

サンプルプロジェクトに含まれる「PulseCountSample」などで動作確認が可能です。



テクノウェーブ株式会社

ホームページ : <http://www.techw.co.jp>

メール : support@techw.co.jp